
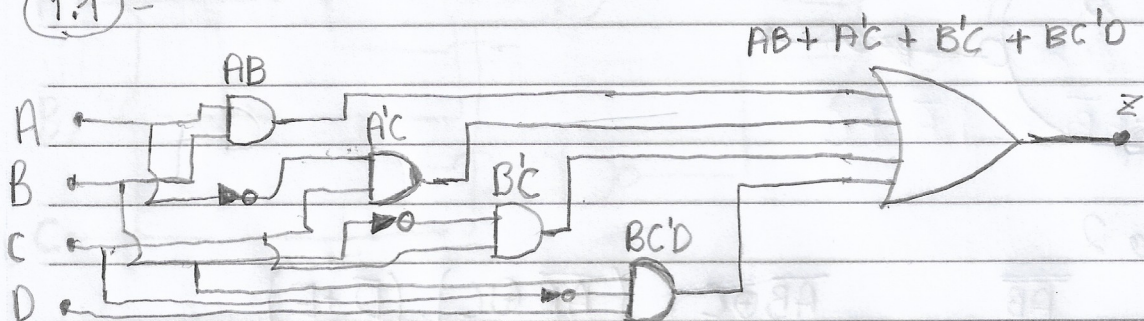


Prática 02 - Portas Lógicas

1.1 -

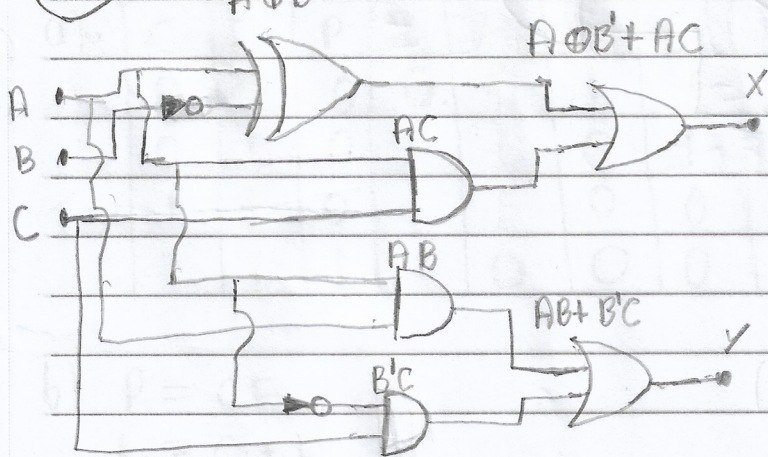


1.2 -



1.3

Circuitos


a) AB $AB + (\bar{A} + C)$

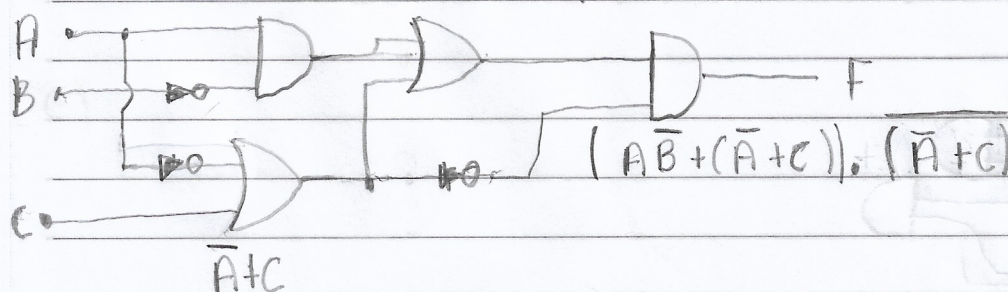


$$b) ((AB + (\bar{A} + C)) \cdot (\bar{A} + C)) = (AB + \bar{A} + C) \cdot \bar{A} \cdot C = AB\bar{A}C + \bar{A}\bar{A}C + C\bar{A}C = A\bar{B}\bar{C} + 0 + 0 = A \cdot B \cdot C$$

X X

c) $A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$

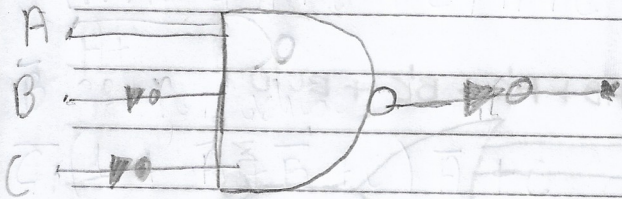

Circuito 2

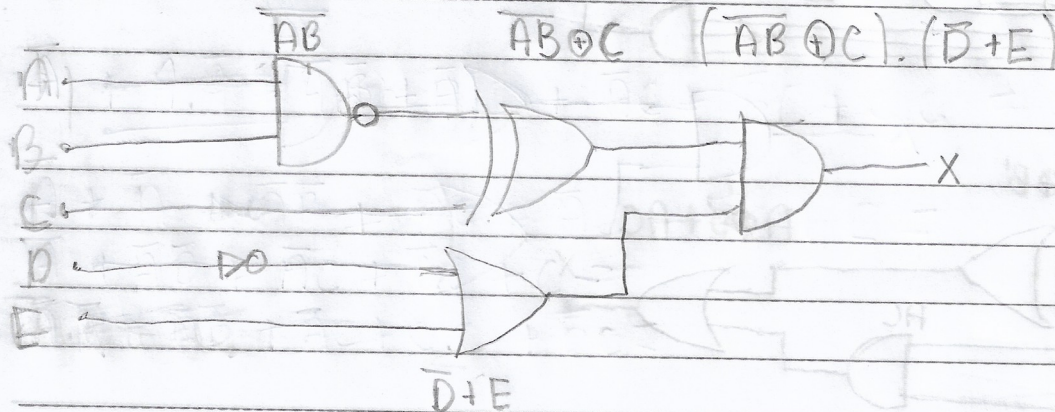

a) $X = (A \bar{B} \oplus C) \cdot (\bar{D} + E)$

b) $X = (\bar{A} \bar{B} \oplus C) (\bar{D} + E)$


$(\bar{A} \bar{B} \bar{C} + A \bar{B} C) (\bar{D} + E)$

$(\bar{A} + \bar{B}) \cdot \bar{C} + A B C (\bar{D} + E)$


$(\bar{A} \bar{C} + \bar{B} \bar{C} + A B C) (\bar{D} + E)$

$\bar{A} \bar{C} \bar{D} + \bar{B} \bar{C} \bar{D} + A B C \bar{D} + \bar{A} \bar{C} E + \bar{B} \bar{C} E + A B C E$

c)

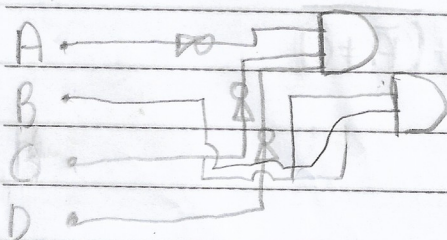

E

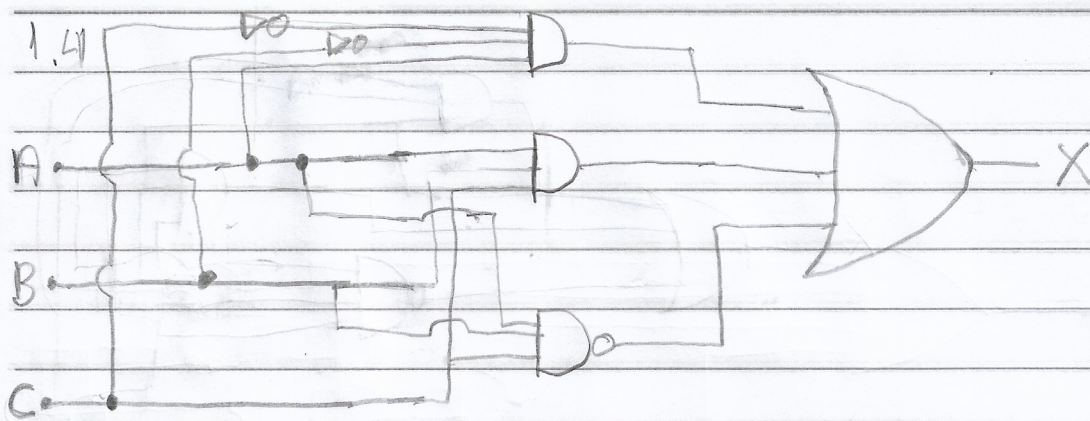

1.5

a)

C	F	P	R	M	B	S
0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

b) $P = CF$

$R = C + F$

$M = C\bar{F} + \bar{C}F$

$B = \bar{C}\bar{F}$

$S = \bar{C} + F$

