
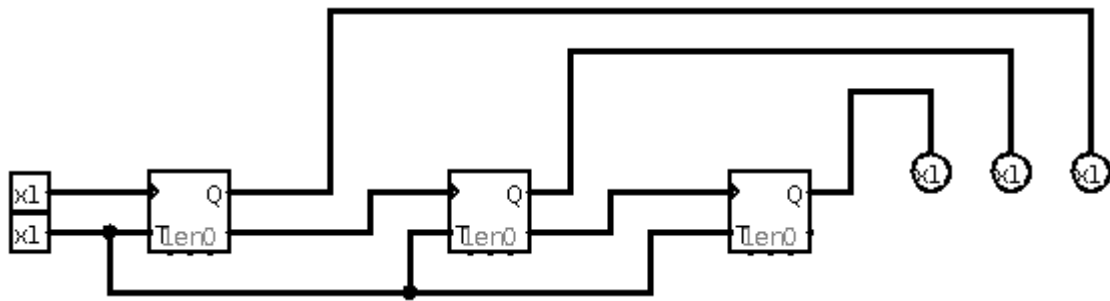



1-)

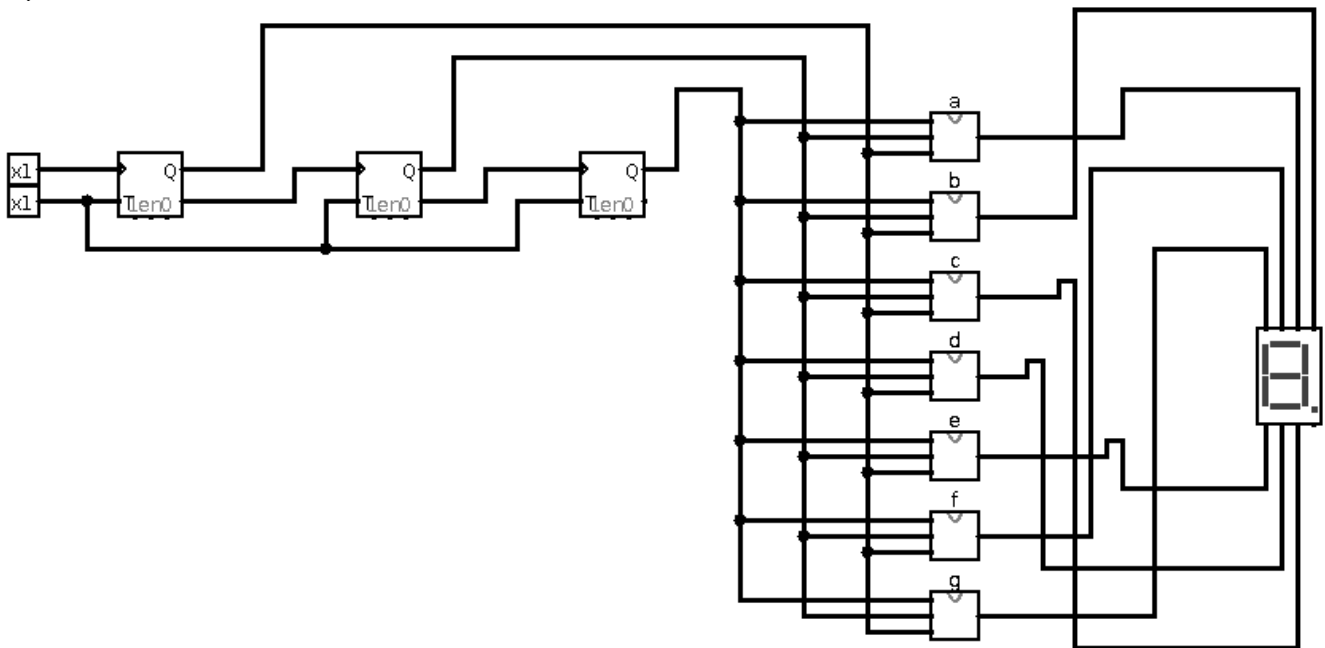


2-)




Circuito do LED superior do Display

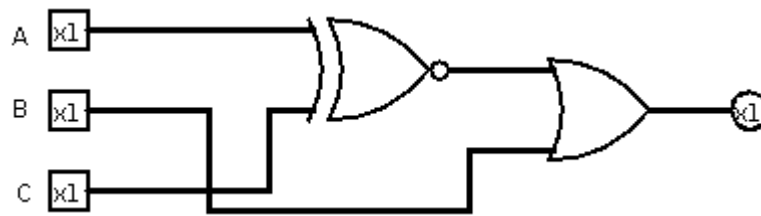

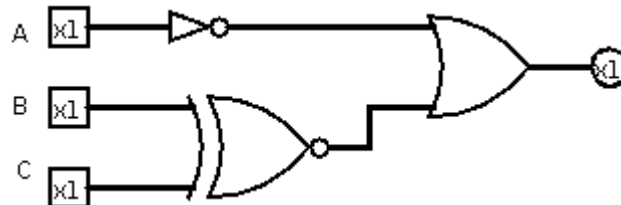
Circuito do LED superior direito do Display



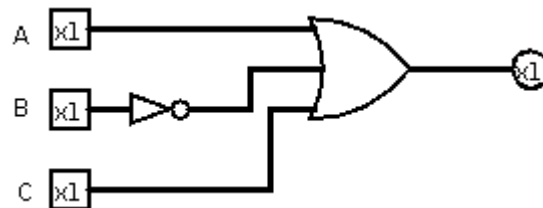
Circuito do LED inferior direito do Display




Circuito do LED inferior do Display

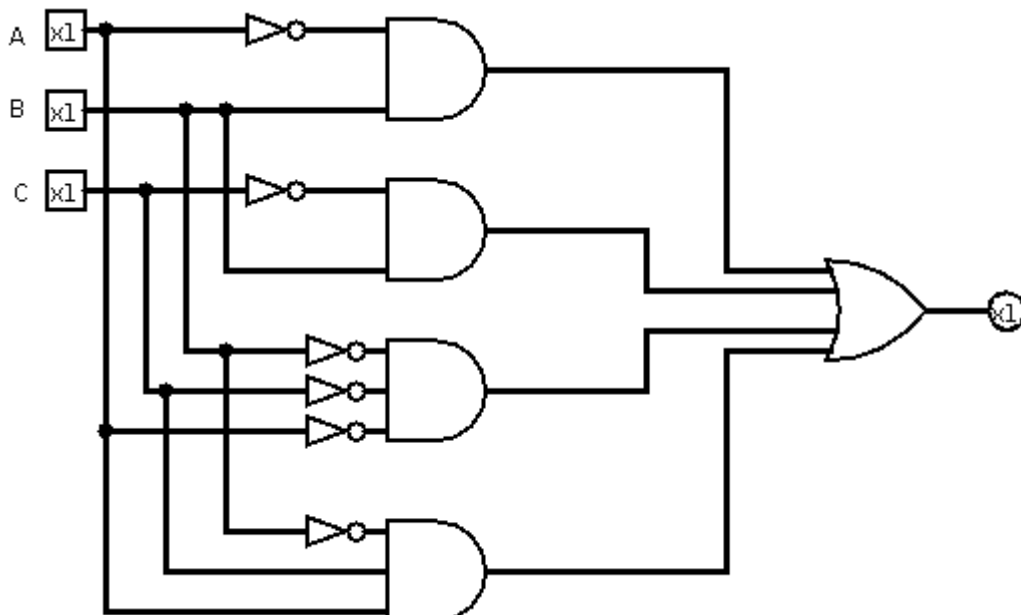

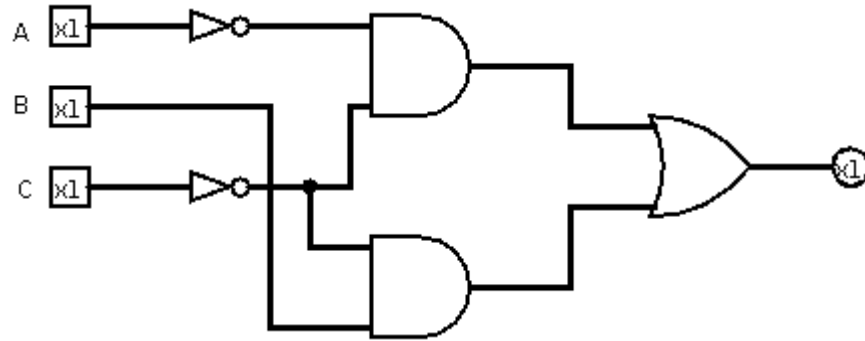
Circuito do LED inferior esquerdo do Display



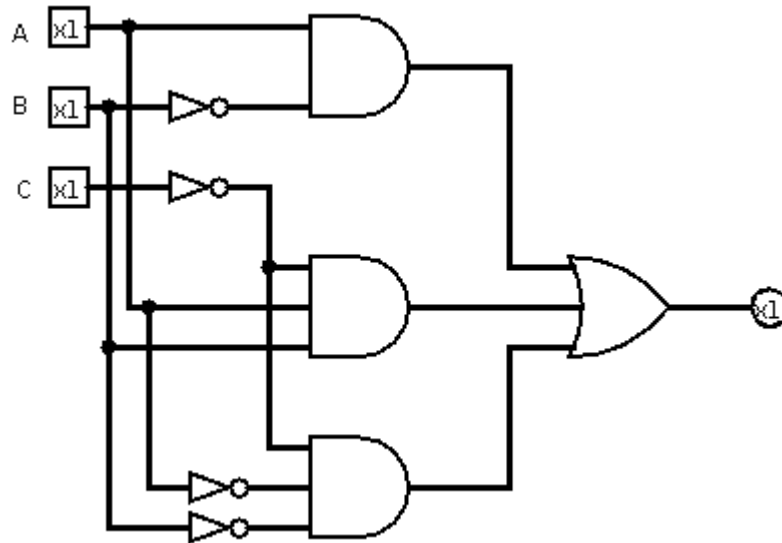Circuito do LED superior esquerdo do Display



Circuito do LED do meio do Display

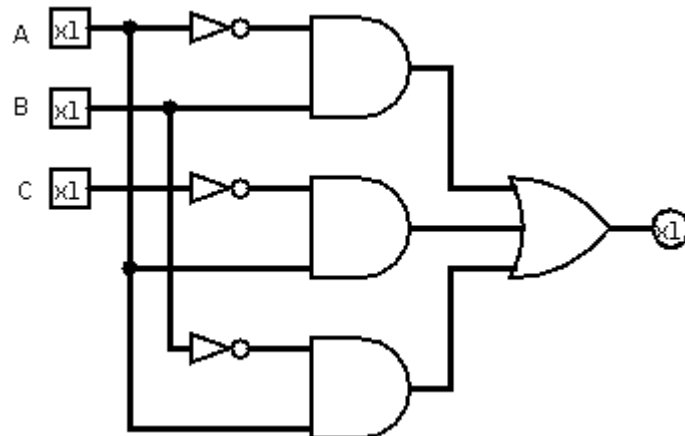

A	B	C	d	b	C	0	2	+	g
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

a
+ | ☐ | b
r | ☐ | c

a =

	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	1	1	1

 = $\overline{A}\overline{C} + B + AC = (\overline{A} \oplus C) + B = 1$

b =

	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	0	1	0

 = $\overline{A} + \overline{B}\overline{C} + BC = \overline{A} + (\overline{B} \oplus C)$

c =

	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1

 = $A + \overline{B} + C$

d =

	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	1	0	1

 = $\overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$

[illegible]