

1)	Entradas			Saídas	
	A	B	Cin	Cont	S
	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	1
	0	1	0	0	1
	0	1	1	1	0
	1	0	0	0	1
	1	0	1	1	0
	1	1	0	1	0
	1	1	1	1	1

2) $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \text{Cin} + A \cdot \bar{B} \cdot \text{Cin} + A \cdot B \cdot \bar{\text{Cin}} + A \cdot B \cdot \text{Cin}$

3) $S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \text{Cin} + A \cdot \bar{B} \cdot \text{Cin} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{\text{Cin}} + A \cdot B \cdot \text{Cin}$

4) Expressão para cont


Cout					
Cin	AB	00	01	11	10
	0			1	
1		1	1	1	1

Expressão para 'S'

S

<table> <tr> <th rowspan="2">Cin</th><th>AB</th><th>00</th><th>01</th><th>11</th><th>10</th></tr> <tr> <th>0</th><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <th>1</th><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></tr> </table>	Cin	AB	00	01	11	10	0		1		1	1		1		1		$S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \text{Cin} + A \cdot \bar{B} \cdot \text{Cin} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{\text{Cin}} + A \cdot B \cdot \text{Cin}$ $= (\bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot \bar{B}) \cdot \text{Cin} + (\bar{A} \cdot B + A \cdot B) \cdot \bar{\text{Cin}}$ $= (\bar{A} \oplus B) \cdot \text{Cin} + (A \oplus B) \cdot \bar{\text{Cin}}$ $= (A \oplus B) \oplus \text{Cin}$
Cin		AB	00	01	11	10												
	0		1		1													
1		1		1														

V-)

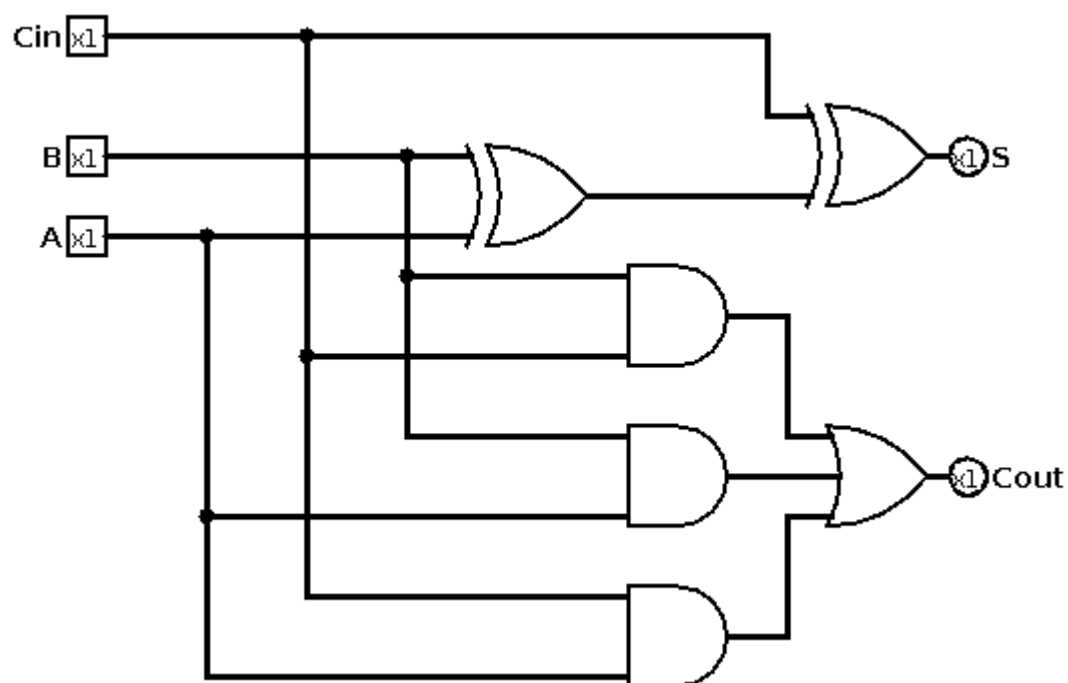

2-)

