
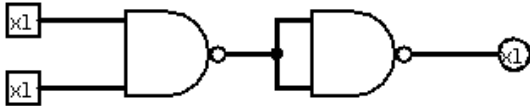


(1)

a)

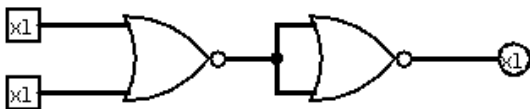

b)




(2)

a) $(A + B) * (C + D)$

b) $(A * B) + (\overline{C}) + \overline{(C * D)}$

(3)

	1	0
Farol	ligado	desligado
Ignição	ligada	desligada
Porta	aberta	fechada

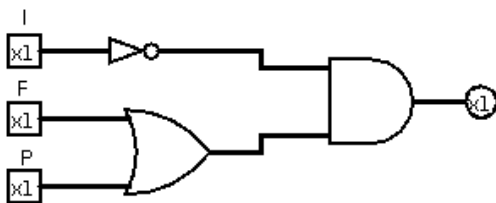

(4)

